

机密★
封前

南航大学 2023 研究生招生考试自命题试卷

科目代码：884 科目名称：《电路分析》

注意事项：

- 本试题满分 150 分，考试时间 3 小时。
- 所有试题都作答在考点统一发放的答题纸（卡），答卷上无作答后密封在密封袋上骑缝签名。
- 考试结束后，考生将答题纸（卡）和试卷一同装入试卷袋后密封。

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）
在每题列出的备选项中只有一个符合题目要求的。请将其代码填入答题纸上对应题号内。
错选、多选或未选均无分。

1. 电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增加时，电路中总有效值将（ ）。

- A. 减少 B. 增大 C. 不变 D. 不确定

2. 三相对称电路，当负载为星形接法时，相电压 \dot{U}_p 与线电压 \dot{U}_L 的关系是（ ）。

- A. $\dot{U}_p = \sqrt{3} \dot{U}_L \angle 30^\circ$ B. $\dot{U}_p = \sqrt{3} \dot{U}_L \angle -30^\circ$ C. $\dot{U}_p = \sqrt{3} \dot{U}_L \angle 120^\circ$

3. 在图示电路中， $C_1=0.2 \mu F$, $C_2=0.3 \mu F$, $C_3=0.8 \mu F$, $C_4=0.2 \mu F$, 则 A, I 两点间的等效电容 $C = ()$ 。

- A. $1/3 \mu F$ B. $0.28 \mu F$
C. $0.2 \mu F$ D. $0.14 \mu F$

4. 采用并联电容器提高功率因数后，原负分支路中电流将（ ）。

- A. 增加 B. 减小 C. 不变 D. 等于 0

5. 已知某电压的相量形式为 $\dot{U} = (-30 - j40)V$, 则其对应的瞬时值表达式为（ ）。


- A. $u(t) = 50\sqrt{2} \cos(\omega t - 126.9^\circ)V$ B. $u(t) = 50 \cos(\omega t - 126.9^\circ)V$
C. $u(t) = 50\sqrt{2} \cos(\omega t + 53.1^\circ)V$ D. $u(t) = 50 \cos(\omega t + 53.1^\circ)V$

6. 图示正弦交流电路中，各电压表读数均为有效值。已知电压表 V 和 V₂ 的读数分别为 16V、6V 和 3V，则电压表 V₃ 读数为（ ）。

- A. 1V B. 5V
C. 4V D. 11V


7. 在直流电路中（ ）。

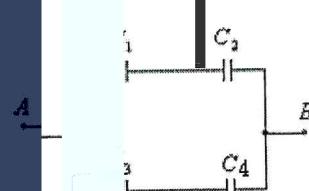- A. 感抗为 0, 容纳为无穷大 B. 感抗为无穷大, 容纳为 0
C. 感抗为 0, 容纳为 0 D. 感抗为无穷大, 容纳为无穷大




3题图

（ ）。

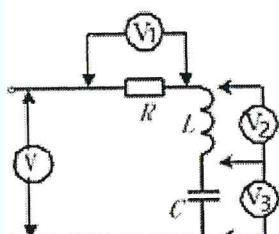

6题图

8. 图示电路端口电压等于 ()。

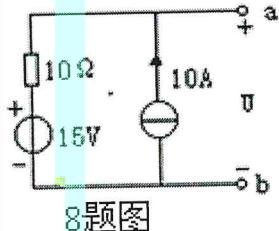

- A. 15V B. 100V C. 85V D.

9. 一般电气设备铭牌所标注的额定电压值和额定电流值都是指()。电气设备的绝缘水平或者耐压，则是按考虑的()。

- A. 最大值、有效值 E. 瞬时

- C. 有效值、最大值 I. 瞬时

10. 单口网络，其输入导纳形式为

- A. 容性 B. 感性 C. 阻性 D.

二、简答题 (本大题共 2

每小题 15 分, 共 30 分)

11. 理想变压器是实际变压器的模型，请阐述实际变压器可以认为是理想变压器需满足的理想化条件。其中耦合系数 K 与哪些有关，请写出 K 与互感系数 M，自感系数 L1 与 L2 的关系。

12. 已知正弦稳态电路一端口网


$$u(t) = \sqrt{2} U \cos \omega t, i(t) = \sqrt{2} I \cos(\omega t - \phi)$$

请分别写该一端口网络的有功功率、无功功率、视在功率的表达式、单位、物理意义，及三者之间的关系。

三、简单计算题 (本大题

每小题，共 40 分)

13. 利用电源等效变换，将电路

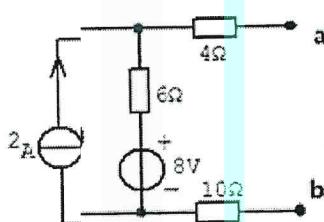


13题图

14. 求如图电路电流源及电压


输出功率？

(6 分)

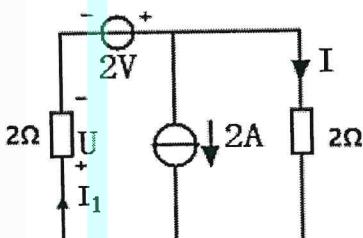


14题图

15. 利用去耦合等效，求如图所示的开路电压 U_{ab} 。 (8 分)

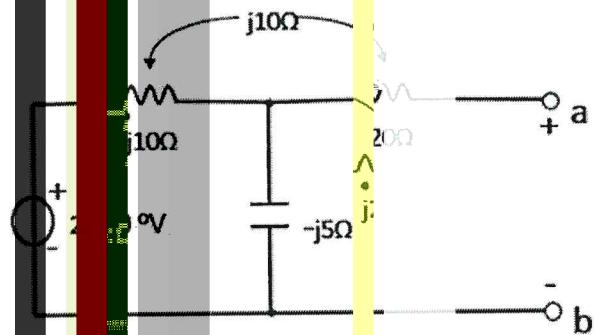


15题图

16. 利用回路电流法求电流 i_1 。 (10 分)

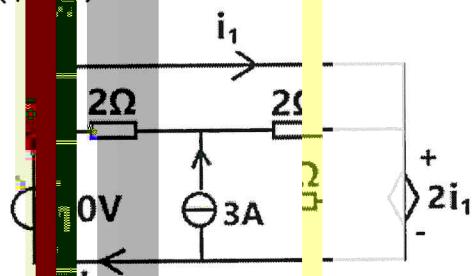

16题图

17. 利用叠加定理求下图所示电路中的电压 u 。 (10 分)

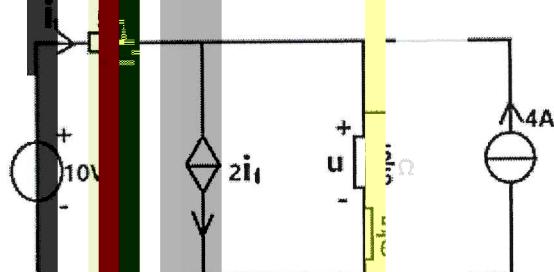


17题图

四、计算题 (本大题共 4 小题 共 50 分)


18. 电路如图, 已知 $\dot{U}_S = 24\angle 0^\circ V$, $R = 10k\Omega$, $X_C = -5\Omega$, $X_L = 20k\Omega$

求负载 Z 获得最大的功率的条件及负载得到的最大功率。 (10 分)

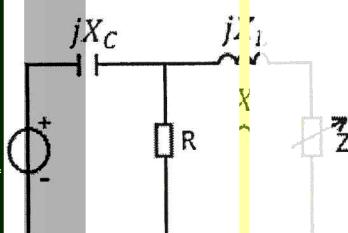


18题图

19. 理想变压器如图, 求 U 。(10 分)

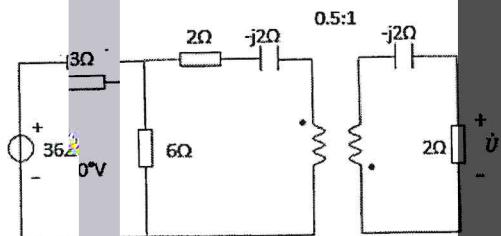

19题图

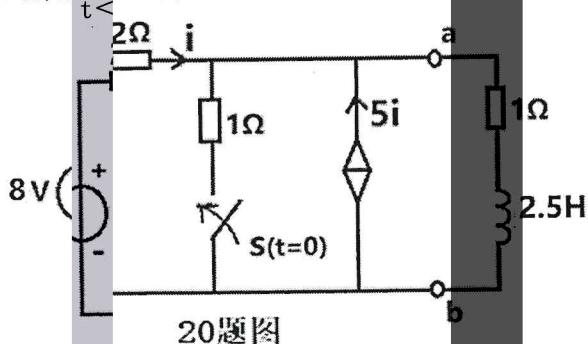20. 已知 $t < 0$ 时图示电路已处于稳定状态, 求 $t \geq 0$ 时的 U_{ab} 。(16 分)



20题图

21. 已知 Y-Y 对称三相电路, 电源电压为 220V, 负载阻抗为 $Z = 150 + j50 \Omega$, 线路阻抗为 $Z_L = 10 + j10 \Omega$ 。试求每相负载的电流、三相负载消耗总功率及总功率因数。(14 分)